

Fpga2 4주차 과제

2학년 3반 2021041089_최태민_2021041068_이한수



T-Flip-Flop 동작영상: <https://youtu.be/40fSx7eilFY>

JK-Flip-Flop 동작영상: <https://youtu.be/bDyMEUNakEw>

T Flip-Flop 동작 테이블

입력		출력		상태
CLOCK	T	Q	Qvar	
↓	X	-	-	전상태 기억
↑	0	-	-	전상태 기억
↑	1	0	1	Toggle

T Flip-Flop Simulate, 어헤드화면

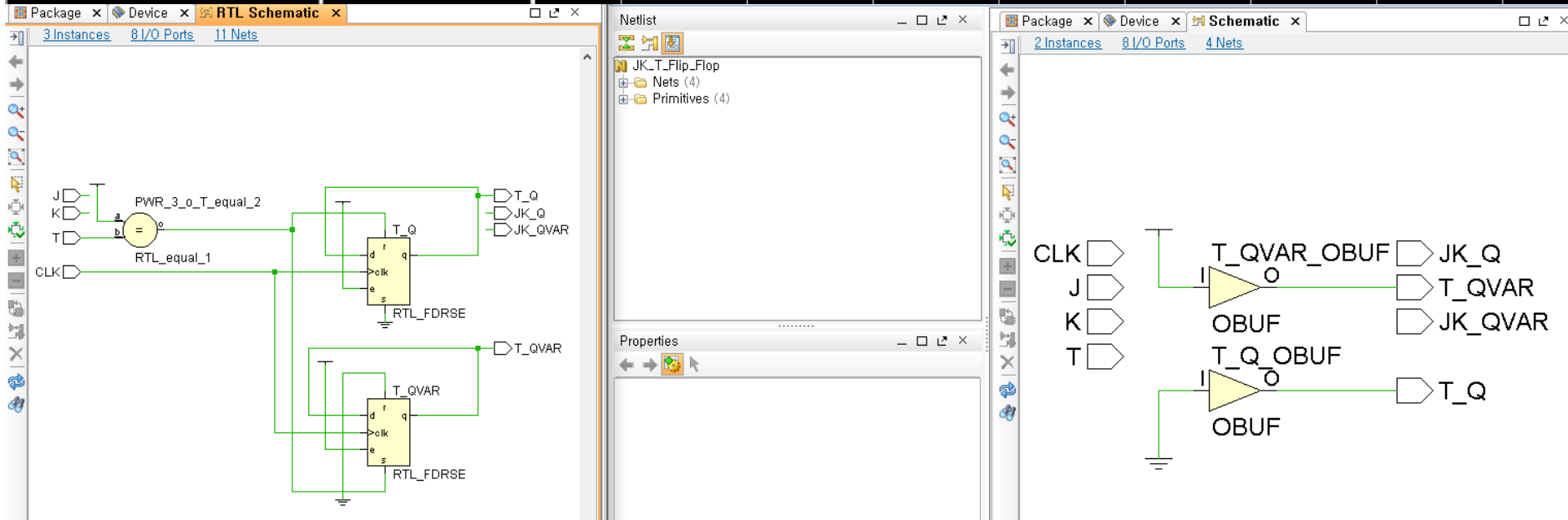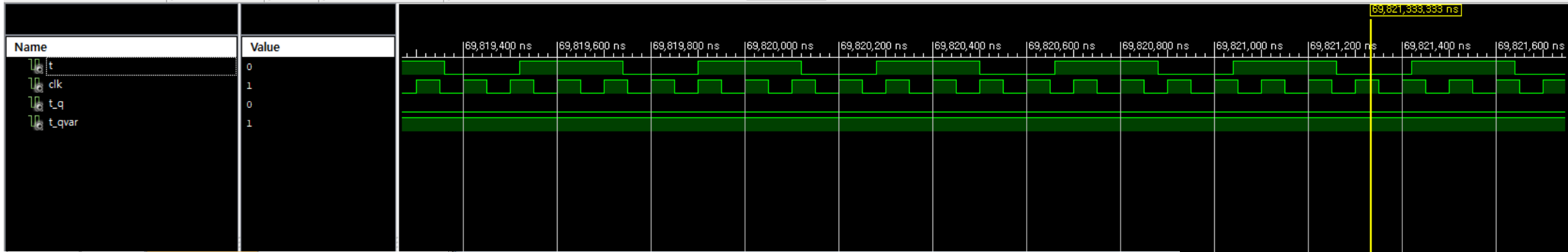

JK Flip-Flop 동작테이블

입력			출력		상태
CLOCK	J	K	Q	Qvar	
↓	X	X	-	-	전상태 기억
↑	0	0	-	-	전상태 기억
↑	0	1	0	1	Reset
↑	1	0	1	0	Set
↑	1	1	Qvar	Q	Toggle

JK Flip-Flop Simulate, 어헤드화면

